

ОДНОМОДОВЫЙ ЧЕРЕНКОВСКИЙ СВЧ ГЕНЕРАТОР  
С ПРОСТРАНСТВЕННО-РАЗВИТОЙ ГОФРИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ

М.В. Кузелев, А.А. Рухадзе

Предложены конкретные черенковские генераторы СВЧ излучения с развитой электродинамической системой. Рассчитаны их параметры в условиях, когда излучение носит одномодовый характер.

Гофрированные электродинамические системы используют для создания СВЧ генераторов, работающих в режиме лампы обращенной волны (ЛОВ) или  $\pi$ -вида /1,2/. Для таких генераторов характерна близость длины излучаемой волны к поперечному размеру электродинамической системы. Однако в гофрированных волноводах возможно возбуждение и существенно более коротковолновых колебаний. Оно осуществляется в режиме лампы бегущей волны (ЛБВ), но только в условиях, когда генерация на низкой частоте в режиме ЛОВ по какой-либо причине не возникает. Расчету одномодового высокочастотного генератора посвящена настоящая работа.

Частоты возбуждаемых в гофрированной системе волн даются выражениями /3/:

$$\omega_{1,2} = \chi u \gamma^2 [1 \pm \frac{u}{c} (1 - \frac{k_{1n}^2 c^2}{\chi^2 u^2 \gamma^2})], \quad (1)$$

где  $u$  — скорость электронного пучка;  $\gamma = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}$ ;  $2\pi/\chi$  — период гофрировки;  $k_{1n}$  — поперечные волновые числа волноводных мод Е-типа\*. Генерация на низкой частоте  $\omega_2$  соответствует режиму ЛОВ-генератора, а генерация на высокой частоте — режиму ЛБВ-генератора.

Предположим, что выполнены следующие условия:

$$\chi u = k_{11} c, \quad (k_{11} = 2,4/R), \quad (2)$$

$$k_{11}^2 c^2 < \chi^2 u^2 \gamma^2 < k_{12}^2 c^2, \quad (k_{12} = 5,52/R), \quad (3)$$

где  $R$  — средний радиус гофрированного волновода. Тогда из (1) и (2) следует, что  $\omega_2 = k_{11} c$ , то есть в точности совпадает с частотой отсечки электродинамической системы. Другими словами, частота  $\omega_2$  попадает на верхнюю границу полосы непрозрачности волновода. Из общей теории /4/ следует, что черенковская генерация на верхней границе полосы непрозрачности любой электродинамической системы невозможна. Таким образом, при выполнении (2) генерация на низкой частоте  $\omega_2$  в гофрированном волноводе подавлена. Что же касается неравенства (3), то оно, как это видно из (1), обеспечивает отсутствие возбуждения в волноводе второй радиальной моды  $E_{02}$ . Следовательно, если какими-то иными средствами удается подавить возбуждение и первой несимметричной моды  $E_{11}$  ( $k_{11} = 3,82/R$ ) \*\*, то в условиях (2) и (3) в системе будет возбуждаться только одна мода с высокой частотой  $\omega_1$ . Тем самым имеется предпосылка для создания одномодового высокочастотного генератора на основной моде  $E_{01}$ . Такой генератор будет прост-

\* Считая пучок замагниченным, исключаем возможность возбуждения колебаний Н-типа.

\*\* Условия  $k_{11}^2 c^2 < \chi^2 u^2 \gamma^2 < (3,82c/R)^2$  отсутствия возбуждения моды  $E_{11}$  накладывают серьезное ограничение на релятивизм пучка:  $\gamma < 1,6$ .

ранственno развитым, поскольку длина волны, соответствующая частоте  $\omega_1$ , оказывается существенно меньшей  $R$ .

Считая электронный пучок тонким трубчатым, приведем выражение для стартового тока возбуждения генератора на частоте  $\omega_1$  /3/:

$$J_{st} = 55 \frac{(hx)^{-2} \gamma^3 (u/c)^3 R^2 (v_1 / \omega_1 L^3) \ln^3(3/|\kappa|)}{(1 - k_{11}^2 c^2 / \chi^2 u^2 \gamma^2) I_0^2(\omega_1 r_b / u\gamma) / I_0^2(\omega_1 R / u\gamma)} \text{ kA}, \quad (4)$$

где  $v_1 = (\omega_1 - \chi u) c^2 / \omega_1 u$ ;  $r_b$  — радиус пучка;  $L$  — длина гофрированного резонатора;  $\kappa$  — коэффициент отражения волн от излучающего устройства;  $h$  — глубина гофрировки ( $h \ll R$ ). В качестве излучающего устройства, эффективно отражающего волны в высокочастотной области, может быть использован так называемый брэгговский отражатель /5, 6/. Общий вид генератора показан на рис. 1, на котором приняты обозначения:  $d = 2\pi/\chi$  — период гофрировки резонатора;  $L_u$  — длина брэгговского отражателя;  $d_u$  — период гофрировки отражателя.

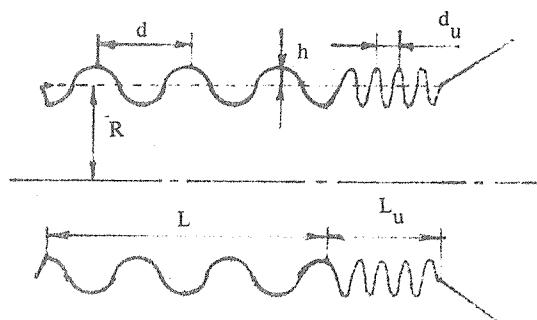


Рис. 1. Общий вид генератора.

Приведем основные расчетные формулы генератора, записанные через длину волны излучения  $\lambda = 2\pi c / \omega_1$ :

$$\begin{aligned} d &= \beta \lambda \gamma^2 (1 + \beta^2), \quad R = 0,38 d / \beta, \\ J_{st} &= \frac{8\gamma\beta^4}{(1 + \beta^2)^2} \left( \frac{R}{h} \right)^2 \left( \frac{R}{L} \right)^3 \exp \left( 4,8\gamma \frac{1 + \beta^2}{\beta} - \frac{h}{R} \right) \left[ \ln \left( \frac{3}{|\kappa|} \right) \right]^3 \text{ kA}, \\ d_u &= \frac{\lambda}{2} \frac{\gamma^2 (1 + \beta^2)}{[\gamma^4 (1 + \beta^2)^2 - 1]^{1/2}} \approx \frac{\lambda}{2}, \quad |\kappa| = \operatorname{th} \left( \frac{2\pi h}{R} - \frac{L_u}{\lambda} \right), \end{aligned} \quad (5)$$

где  $\beta = u/c$ . При написании выражения для  $J_{st}$  мы положили  $r_b = R - h$ , имея целью возможное уменьшение  $J_{st}$ .

Конкретизируем формулы (5), для чего зададимся каким-либо значением  $\gamma$ . Следствием (3) с учетом (2) является неравенство  $\gamma < 2,3$ , поэтому положим  $\gamma = 2$ . При этом формулы (5) запишутся в виде:

$$\begin{aligned} d &= 6\lambda, \quad R = 2,7\lambda, \quad d_u = \lambda/2, \\ |\kappa| &= \operatorname{th} (6,3hL_u/R\lambda), \\ J_{st} &= 60\varphi(h/R) (\lambda/L)^3 \ln^3(3/|\kappa|) \text{ kA}. \end{aligned} \quad (6)$$

Здесь  $\varphi(h/R) = (R/h)^3 \exp(19h/R)$  — функция, достигающая минимума при  $h/R \approx 0,1$ . Этого значения  $h/R$  и будем в дальнейшем придерживаться. Если, кроме того, положить  $L_u = \lambda$ , то окажется, что  $|\kappa| = 0,55$  (это довольно значительное отражение), а  $J_{st} = 2 \cdot 10^5 (\lambda/L)^3$  кА.

Таблица 1

Примеры генераторов со стартовым током  $J_{st} = 1,6 \text{ кA}$ 

Длина волны $\lambda$ , см	d, см	R, см	h, см	$d_u$ , см	$L_u$ , см	$L/\lambda$
3	18	8,1	0,8	1,5	3	50
0,8	4,8	2,2	0,22	0,4	0,8	50
0,1	0,6	0,27	0,03	0,05	0,1	50

В табл. 1 приведены три конкретных примера генераторов со стартовым током  $J_{st} = 1,6 \text{ кA}$ .

При уменьшении длины резонатора L резко возрастает стартовый ток генератора. Так, при уменьшении L вдвое ( $L = 0,25\lambda$ ), в рассмотренных выше примерах  $J_{st}$  возрастает до 13 кА\*.

Следует заметить, что при нарушении соотношения (2) генератор начинает возбуждаться на низкой частоте  $\omega_2$ . Поэтому важно знать как точно должно выполняться равенство (2), т.е. какова допустимая неточность в определении скорости пучка u. Анализ показывает, что должно быть выполнено условие  $|\Delta u/u| < 3\pi/k_{11}L \approx 4R/L$ , что в случае разобранных выше примеров дает  $|\Delta u/u| < 0,2$ . Это неравенство не является жестким ограничением на точность в задании скорости пучка.

В заключение приведем оценку для КПД генератора. Как показано в [3], КПД в стартовом режиме определяется величиной  $\gamma^2\lambda/L$  и в рассмотренных примерах составляет  $8 \div 10\%$ .

\* В нашем конкретном случае ( $\gamma = 2$ ,  $r_b = R - h$ ,  $\Delta \sim h$ , где  $\Delta$  – толщина пучка) предельный вакуумный ток резонаторов составляет 24 кА [7].

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Ковалев Н.Ф., Петелин М.И. Сб. "Релятивистская высокочастотная электроника", под ред. А.В. Гапонова-Грекова, Горький, изд. ИПФ АН СССР, 1981, с. 62.
2. Александров А.Ф. и др. Там же, с. 145.
3. Богданович Л.С., Кузелев М.В., Рухадзе А.А. УФН, 133, 3 (1981).
4. Кузелев М.В., Поезд Е.Д., Рухадзе А.А. Краткие сообщения по физике ФИАН, № 12, 42 (1981).
5. Братман В.Л., Денисов Г.Г., Коровин С.Д. Сб. "Релятивистская высокочастотная электроника", под ред. А.В. Гапонова-Грекова, Горький, изд. ИПФ АН СССР, 1984, с. 119.
6. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. М., Наука, 1979.
7. Рухадзе А.А. и др. Физика сильноточных релятивистских электронных пучков. М., Атомиздат, 1980.

Институт общей физики АН СССР

Поступила в редакцию 26 февраля 1987 г.